

2018~2019 学年第 1 学期期末考试试卷


《模拟电子技术基础 1》(备用 B 卷 共 5 页)

(考试时间: 2019 年 1 月 24 日)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	成绩	核分人签字
得分										

一、(14 分) 电路如图题一所示。已知: u_i 为正弦信号, $U_{CC}=12\text{V}$, $R_L=4\Omega$, U_{CES} 忽略不计, 试回答下列问题:

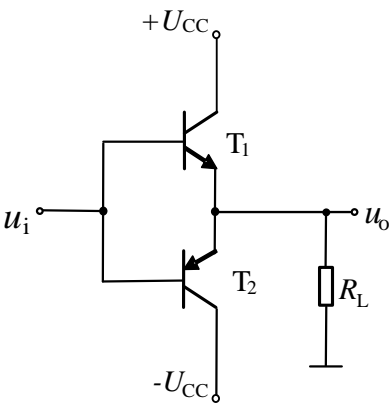
- (1) 该电路的名称是什么?
- (2) 动态时, 输出电压 u_o 会出现波形失真, 试问该失真名称? 该失真是线性失真还是非线性失真?
- (3) 理想情况下, 最大输出电压幅值为多少? 求此时输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率。



图题一

二、(20 分) 电路如图题二所示, 三极管的 $\beta=49$, $r_{bb'}=300\Omega$, $U_{BE}=0.7V$, $R_{b1}=R_{b2}=150k\Omega$, $R_c=5.1k\Omega$, $R_s=300\Omega$, $R_L=\infty$, 各电容的容抗可忽略不计, $U_{CC}=12V$ 。

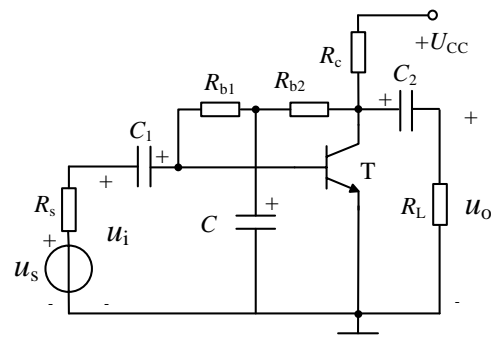
- (1) 画出直流通路, 估算静态工作点 (I_B 、 I_C 、 U_{CE});
- (2) 画出简化 h 参数等效电路;
- (3) 求电压放大倍数 $\dot{A}_u=\dot{U}_o/\dot{U}_i$ 、 $\dot{A}_{us}=\dot{U}_o/\dot{U}_s$ 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



图题二

三、(10 分) 电路如图题三所示, 已知 $R_c=30k\Omega$, $R_b=100\Omega$, $R_L=30k\Omega$, $R_e=27.5k\Omega$, $U_{CC}=U_{EE}=15V$, 三极管的 $U_{BE}=0.7V$, $\beta=50$, $r_{bb'}=300\Omega$ 。求:

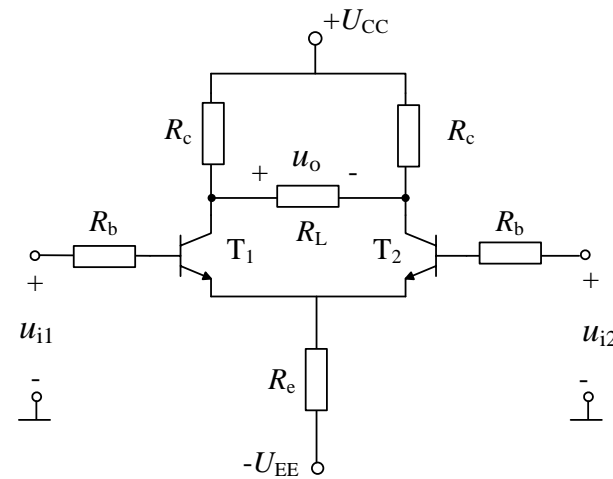- (1) 静态时三极管 T_1 、 T_2 的集电极电流 I_C ;
- (2) 计算差模电压放大倍数、差模输入电阻和输出电阻;
- (3) 一般对公共射极电阻 R_e 有何要求? 试简要说明。




图题三

学院_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____共 5 页 第 B3 页


四、（共 16 分）放大电路如图题四（a）、（b）所示，设电容器对交流信号均可视为短路。

（1）试分别指出图中的级间交流反馈支路，并判断交流反馈类型；

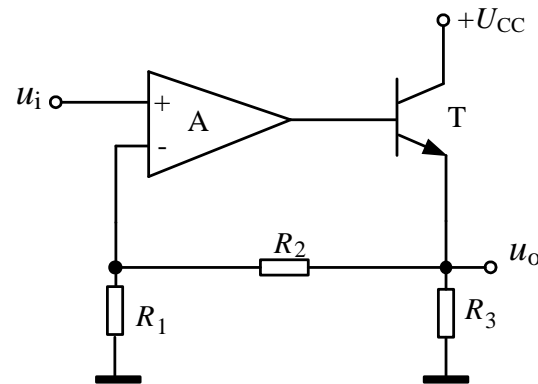（2）试按深度负反馈估算出电压放大倍数 $\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$ 的表达式。



图题四（a）

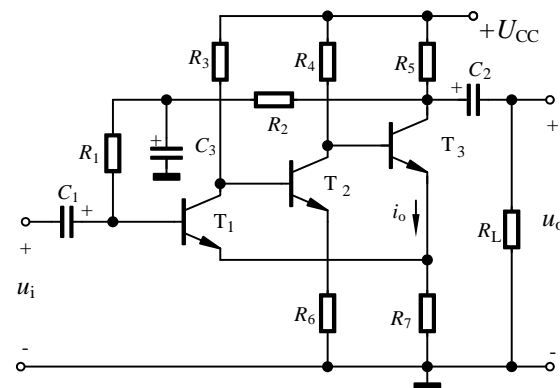


图题四（b）

五、（共 10 分）电路如图题五所示。设图示电路中的 A 具有理想特性， $R=100\text{k}\Omega$ ， $C=0.01\mu\text{F}$ 。

（1）为使该电路有可能产生正弦波振荡，试分别用“+”、“-”号标出 A 的同相输入端和反相输入端；


（2）写出振荡频率 f_0 的表达式；

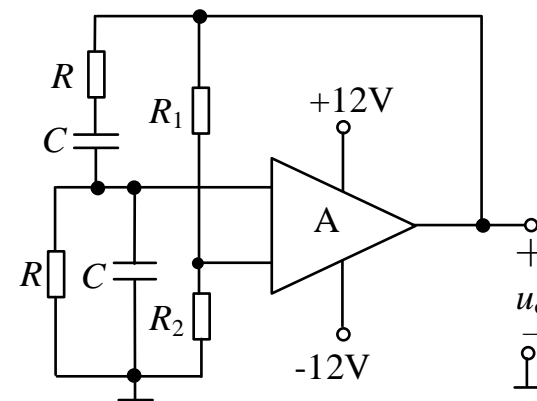（3）已知电路稳定振荡时，取 $R_2=1.5\text{k}\Omega$ ，流过 R_1 的电流为 0.6mA ，试求输出电压 u_o 。




图题五

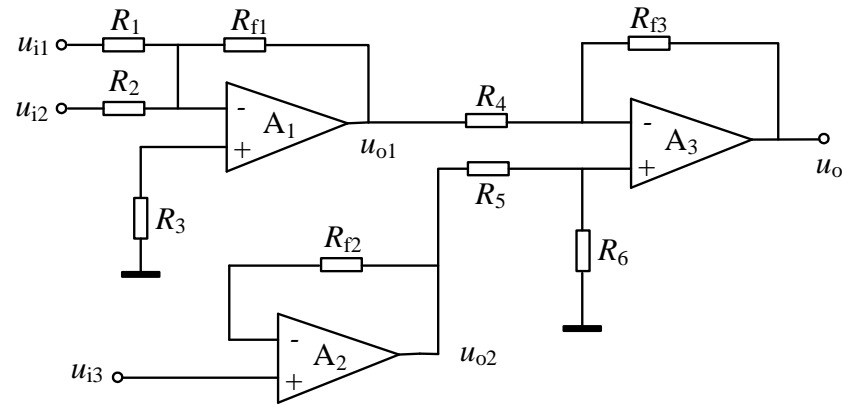六、（共 12 分）电路如图题六所示，设图中 $A_1 \sim A_3$ 均为理想运算放大器，试推出 u_{o1} 、 u_{o2} 、 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 、 u_{i3} 的关系。




图题六

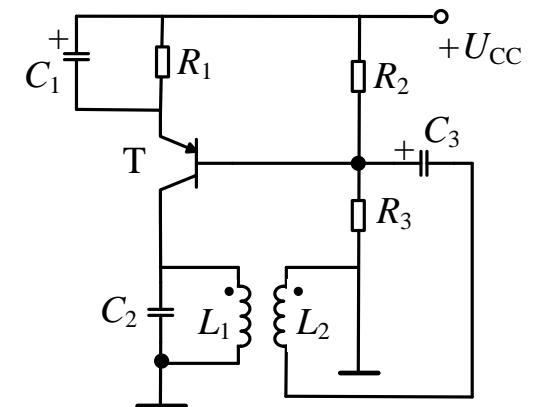七、（共 6 分）电路如图题七（a）、（b）所示。试用相位平衡条件判断它们是否可能产生正弦波振荡，图中电解电容的容量相对很大。若能够振荡，指出振荡类型。




图题七（a）

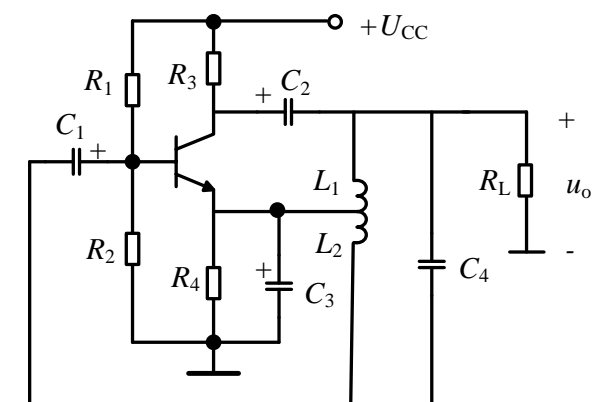

图题七（b）


八、(共 12 分) 电路如图题八 (a)、(b) 所示。

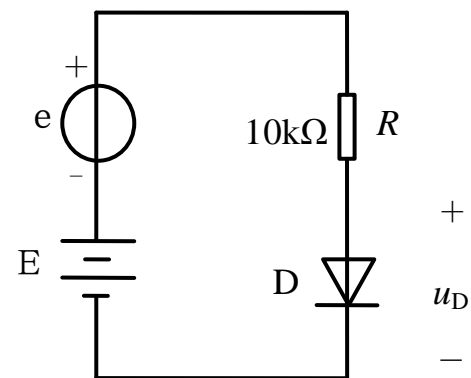(1) (6 分) 如图题八 (a) 所示。 $E=10\text{V}$ ， $e=30\sin\omega t\text{ V}$ ，试用波形图表示二极管上的电压 u_D 。设二极管是理想的。



图题八 (a)

(2) (6 分) 电路如图题八 (b) 所示，试求 u_o 的表达式。

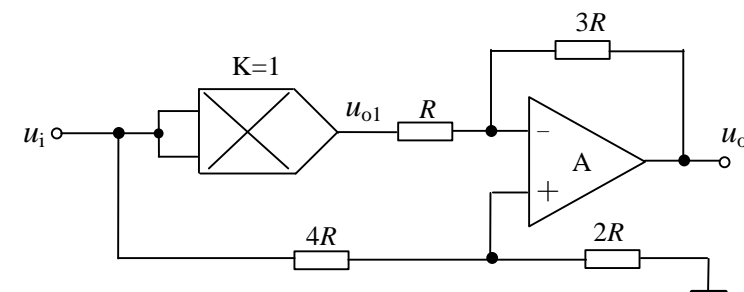

图题八 (b)