



天津大学

数字逻辑与数字系统

2/ 组合逻辑设计

Combinational Logic Design



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门










□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

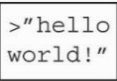□ 组合逻辑中的时序问题

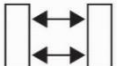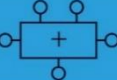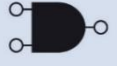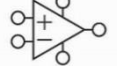□ 组合逻辑模块

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门










□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

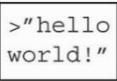□ 组合逻辑中的时序问题

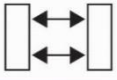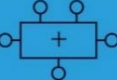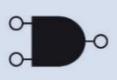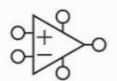
□ 组合逻辑模块

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



数字逻辑电路

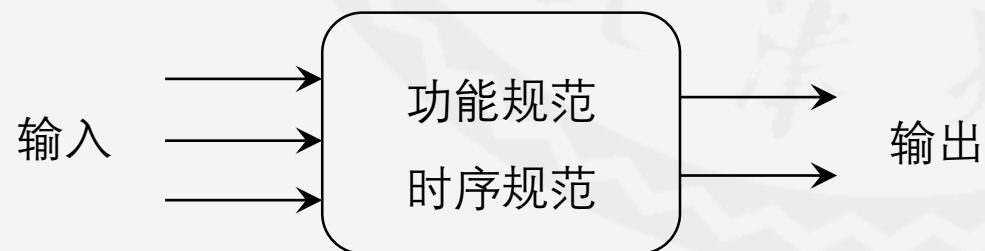
- 数字逻辑电路 (logic circuit) 是一个可以处理离散值变量的网络
- 其中包括:
 - 一个或多个离散值输入端
 - 一个或多个离散值输出端
 - 描述输入和输出关系的**功能规范**
 - 描述当输入改变时输出响应延迟的**时序规范**





结点和模块

 
- 电路由结点 (nodes) 和模块 (elements) 组成
- 结点是一段导线，通过电压传递离散值变量
 - 输入结点：接收外部的值（图中的A, B, C）
 - 输出结点：输出值到外部（图中的Y, Z）
 - 内部结点：不属于以上两者的结点（图中的n1）
- 模块本身是一个带有输入、输出、功能规范和时序规范的电路
 - 每一个模块本身都是一个电路
 - 图中的E1, E2, E3





数字逻辑电路的分类

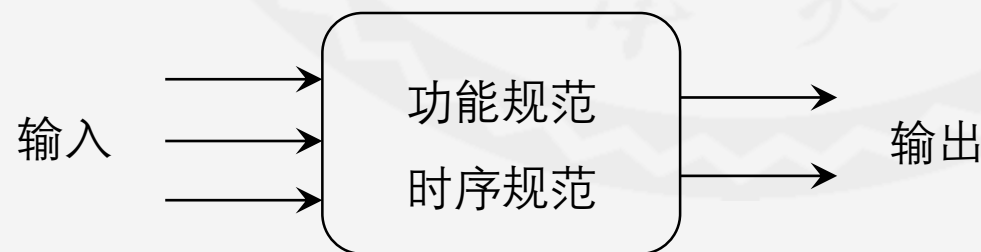
- 组合逻辑电路 (combinational logic)
 - 任一时刻的输出仅由该时刻的输入信号决定
 - 无记忆的，与电路状态无关
- 时序逻辑电路 (sequential logic)
 - 任一时刻的输出由该时刻的输入和电路该时刻的状态共同决定
 - 有记忆的，与电路状态有关






组合逻辑电路

 - 每个电路模块都是一个组合逻辑电路
- 每个电路结点：
 - 或者是电路的输入
 - 或者是只连接电路模块的一个输出端
- 电路中不包含回路









在本课程中我们使用  符号表示组合逻辑



引言

Introduction

思考：下列哪些电路是组合逻辑电路？

      



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门



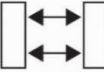
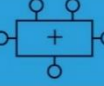

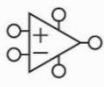
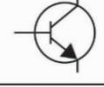

□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

□ 组合逻辑中的时序问题

□ 组合逻辑模块




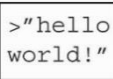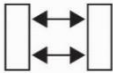
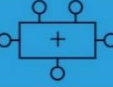

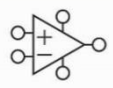

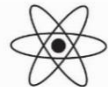
Application Software	<code>>"hello world!"</code>
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



布尔代数

Boolean Algebra

- ① 基本概念
- ② 公理
- ③ 定理
- ④ 最小项
- ⑤ 最大项
- ⑥ 标准与或式和标准或与式
- ⑦ 布尔表达式与真值表的转换
- ⑧ 使用定理化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



乔治·布尔

- 乔治·布尔 (George Boole, 1815~1864)
- 19世纪最重要的数学家之一
- 1854年, 出版了 *The Laws of Thought* 一书
- 在这本书中, 对布尔代数进行了全面的介绍
- 布尔代数是研究数字电路的数学基础





布尔代数的定义

- 布尔代数中的变量取值只能为“真”(TRUE) 或“假”(FALSE)
- “1” 表示真, “0”表示假
- 三种基本逻辑运算:
 - “与”, 运算符 \cdot , 例: $A \cdot B$ 或 AB
 - “或”, 运算符 $+$, 例: $A + B$
 - “非”, 运算符 \neg , 例: \bar{A}



基本概念

- 变量：可以使用A、B、C …… 或 a、b、c …… 来表示，取值只能为0或1
- 反变量（变量的非，Complement）：变量上面有一条横线

$\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$

- 项（Literal）：变量或它的反变量

$A, \bar{A}, B, \bar{B}, C, \bar{C}$




布尔表达式

■ 适用于描述组合逻辑电路中**输入与输出间的功能规范**

■ 例如: $S = F(A, B, C_{in})$

$$C_{out} = F(A, B, C_{in})$$

 




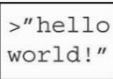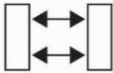
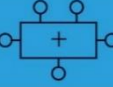

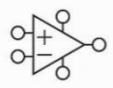


$$\begin{aligned} S &= A \oplus B \oplus C_{in} \\ C_{out} &= AB + AC_{in} + BC_{in} \end{aligned}$$



布尔代数

Boolean Algebra

- ① 基本概念
- ② 公理
- ③ 定理
- ④ 最小项
- ⑤ 最大项
- ⑥ 标准与或式和标准或与式
- ⑦ 布尔表达式与真值表的转换
- ⑧ 使用定理化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	

布尔代数的公理

公理		对偶公理		名称
A1	$B = 0$ 如果 $B \neq 1$	A1'	$B = 1$ 如果 $B \neq 0$	二进制量
A2	$\bar{0} = 1$	A2'	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \cdot 0 = 0$	A3'	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \cdot 1 = 1$	A4'	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$	A5'	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR



对偶规则

对偶 (Duality)

设F为任意逻辑表达式,若将F中所有运算符和常量作如下变换

·	+	0	1
↓	↓	↓	↓
+	·	1	0

例: $F = A\bar{B} + C\bar{D}$

$$F' = (A + \bar{B})(C + \bar{D})$$

则所得新的表达式为F的对偶式 F'

对偶是相互的, F 和 F' 互为对偶式

对偶规则: 两个逻辑表达式F和G相等, 则对偶式F'和G'也相等




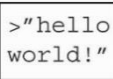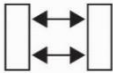
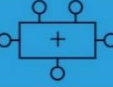

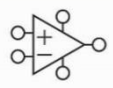


$$A(B + C) = AB + AC \xrightarrow{\text{对偶关系}} A + BC = (A + B)(A + C)$$



布尔代数

Boolean Algebra

- ① 基本概念
- ② 公理
- ③ 定理
- ④ 最小项
- ⑤ 最大项
- ⑥ 标准与或式和标准或与式
- ⑦ 布尔表达式与真值表的转换
- ⑧ 使用定理化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



单变量定理

定理		对偶定理		名称
T1	$B \cdot 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	同一性
T2	$B \cdot 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	零元
T3	$B \cdot B = B$	T3'	$B + B = B$	重叠
T4	$\overline{\overline{B}} = B$			回旋
T5	$B \cdot \overline{B} = 0$	T5'	$B + \overline{B} = 1$	互补



多变量定理




定理		对偶定理		名称
T6	$B \cdot C = C \cdot B$	T6'	$B + C = C + B$	交换律
T7	$(B \cdot C) \cdot D = B \cdot (C \cdot D)$	T7'	$(B + C) + D = B + (C + D)$	结合律
T8	$(B \cdot C) + (B \cdot D) = B \cdot (C + D)$	T8'	$(B + C) \cdot (B + D) = B + (C \cdot D)$	分配律
T9	$B \cdot (B + C) = B$	T9'	$B + (B \cdot C) = B$	吸收律
T10	$(B \cdot C) + (B \cdot \bar{C}) = B$	T10'	$(B + C) \cdot (B + \bar{C}) = B$	合并律
T11	$(B \cdot C) + (\bar{B} \cdot D) + (C \cdot D) = B \cdot C + \bar{B} \cdot D$	T11'	$(B + C) \cdot (\bar{B} + D) \cdot (C + D) = (B + C) \cdot (\bar{B} + D)$	一致律
T12	$\overline{B_0 \cdot B_1 \cdot B_2 \dots} = \bar{B}_0 + \bar{B}_1 + \bar{B}_2 \dots$	T12'	$\overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots} = \bar{B}_0 \cdot \bar{B}_1 \cdot \bar{B}_2 \dots$	德·摩根定律



德·摩根定律

■ $Y = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

   ■ $Y = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}}$





定理的证明

■ 主要思想：完全归纳法

证明在变量所有的可能取值的组合下，定理都能够成立

等号左右两端的表达式所对应的真值表相等

■ 真值表

表征逻辑表达式输入和输出之间全部状态的表格

与逻辑真值表




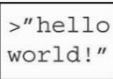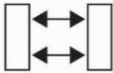
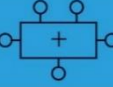

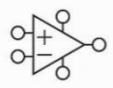


A	B	$F=A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



布尔代数

Boolean Algebra

- ① 基本概念
- ② 公理
- ③ 定理
- ④ 最小项
- ⑤ 最大项
- ⑥ 标准与或式和标准或与式
- ⑦ 布尔表达式与真值表的转换
- ⑧ 使用定理化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



基本概念

- 蕴含项 (Implicant) : 项的乘积

$$ABC\bar{C}, \bar{A}C, BC$$

- 最小项 (Miniterm) : 包含全部输入变量的乘积项

$$ABC\bar{C}, A\bar{B}\bar{C}, ABC$$

- 最大项 (Maxterm) : 包含全部输入变量的求和项 (Sum)

$$(A + B + \bar{C}), (A + \bar{B} + \bar{C}), (A + B + C)$$



最小项

- 最小项是一种特殊的乘积项（“与”项）
 - 最小项特点
 - n 个变量逻辑函数的每个最小项，一定是包含 n 个因子的乘积项
 - 在各个最小项中，每个变量必须以原变量或反变量形式作为因子出现一次，而且仅出现一次
- 例：包含A、B两变量的最小项共有四项(2^2)

$$\bar{A}\bar{B} \quad \bar{A}B \quad A\bar{B} \quad AB$$

例：包含A、B、C三变量的最小项共有八项(2^3)

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad \bar{A}\bar{B}C \quad \bar{A}B\bar{C} \quad \bar{A}BC \quad A\bar{B}\bar{C} \quad A\bar{B}C \quad AB\bar{C} \quad ABC$$



最小项的编号

- 最小项用 m_i 表示
 - m 表示最小项
 - 下标 i 为使该最小项为1的变量取值所对应的等效十进制数

■ 例：最小项 $\bar{A} B C$

要使该最小项为1， A 、 B 、 C 的取值应为0、1、1

二进制数 011所等效的十进制数为 3，所以 $\bar{A} B C = m_3$



三变量最小项编号表

最小项	使最小项为1的变量取值			对应的十进制数	编号
	A	B	C		
$\bar{A} \bar{B} \bar{C}$	0	0	0	0	m_0
$\bar{A} \bar{B} C$	0	0	1	1	m_1
$\bar{A} B \bar{C}$	0	1	0	2	m_2
$\bar{A} B C$	0	1	1	3	m_3
$A \bar{B} \bar{C}$	1	0	0	4	m_4
$A \bar{B} C$	1	0	1	5	m_5
$A B \bar{C}$	1	1	0	6	m_6
$A B C$	1	1	1	7	m_7



最小项

Miniterm

三变量最小项真值表

A	B	C	m_0 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_1 $\bar{A}\bar{B}C$	m_2 $\bar{A}B\bar{C}$	m_3 $\bar{A}BC$	m_4 $A\bar{B}\bar{C}$	m_5 $A\bar{B}C$	m_6 $AB\bar{C}$	m_7 ABC
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

从表中可以看出，每个最小项只有一组变量取值能使其值为1,而其他各组取值该最小项皆为0。由这种“与”函数真值表中1的个数最少，而得名“最小项”



最小项的性质

- ① 变量任取一组值，**仅有一个**最小项为1，其他最小项为0

例：变量ABC的值为010，只有最小项 $\bar{A} B \bar{C}$ (m_2) 能使其为1

$$\bar{A} \bar{B} \bar{C} = \bar{A} \bar{B} C = \bar{A} B \bar{C} = A \bar{B} \bar{C} = A \bar{B} C = A B \bar{C} = A B C = 0$$

- ② n变量的全体最小项(共有 2^n 个)之和恒为1

$$\sum_{i=1}^{2^n-1} m_i = 1$$

- ③ n个变量任意两个不同的最小项相与，结果恒为0



最小项的性质 (cont.)

④ 两最小项相邻，相邻最小项相“或”，可以合并成一项，并可以消去一个变量因子

■ **相邻**：两最小项如仅有一个变量因子不同，其他变量均相同，则称这两个最小项**相邻**

■ 例： $ABC + ABC\bar{C} = AB$

■ 任一n变量的最小项，必定和其他n个不同最小项相邻

(每一变量取反都是**相邻项**)




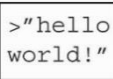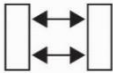
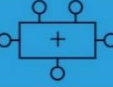

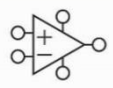

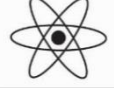
■ 例： ABC 与 $\bar{A}BC$ 、 $A\bar{B}C$ 、 $AB\bar{C}$ 相邻



布尔代数

Boolean Algebra

- ① 基本概念
- ② 公理和定理
- ③ 最小项
- ④ 最大项
- ⑤ 标准与或式和标准或与式
- ⑥ 布尔表达式与真值表的转换
- ⑦ 使用定理化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



最大项

Maxterm

最大项

- 最大项是一种特殊的和项（“或”项）
- 最大项特点
 - n 个变量构成的每个最大项,一定是包含 n 个因子的“或”项;
 - 在各个最大项中, 每个变量必须以原变量或反变量形式作为因子出现一次, 而且仅出现一次

例: 包含A、B两变量的最大项共有四项(2^2)

$$\bar{A} + \bar{B} \quad \bar{A} + B \quad A + \bar{B} \quad A + B$$

例: 包含A、B、C三变量的最小项共有八项(2^3)

$$\begin{array}{cccc} \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} & \bar{A} + \bar{B} + C & \bar{A} + B + \bar{C} & \bar{A} + B + C \\ A + \bar{B} + \bar{C} & A + \bar{B} + C & A + B + \bar{C} & A + B + C \end{array}$$



最大项编号

- 最大项用 M_i 表示
 - M 表示最大项
 - 下标 i 为使该最大项为0的变量取值所对应的等效十进制数

■ 例：最大项 $\bar{A} + B + C$

要使该最大项为 0，A、B、C的取值应为 1、0、0

二进制数 100 所等效的十进制数为 4，所以 $\bar{A} + B + C = M_4$

三变量最大项编号表

最大项	使最大项为0的变量取值			对应的十进制数	编号
	A	B	C		
$A + B + C$	0	0	0	0	M_0
$A + B + \bar{C}$	0	0	1	1	M_1
$A + \bar{B} + C$	0	1	0	2	M_2
$A + \bar{B} + \bar{C}$	0	1	1	3	M_3
$\bar{A} + B + C$	1	0	0	4	M_4
$\bar{A} + B + \bar{C}$	1	0	1	5	M_5
$\bar{A} + \bar{B} + C$	1	1	0	6	M_6
$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	1	1	1	7	M_7



最大项

Maxterm

三变量最大项真值表

A	B	C	M_0 $A + B + C$	M_1 $A + B + \bar{C}$	M_2 $A + \bar{B} + C$	M_3 $A + \bar{B} + \bar{C}$	M_4 $\bar{A} + B + C$	M_5 $\bar{A} + B + \bar{C}$	M_6 $\bar{A} + \bar{B} + C$	M_7 $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

每个最大项只有对应的1组变量取值能使其值为0，正因为这种“或”函数真值表中1的个数最多，所以得名“最大项”



最大项的性质

- ① 变量任取一组值,仅有一个最大项为0,其它最大项为1
- ② n变量的全体最大项之积为 0

$$\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$$

- ③ 不同的最大项相或, 结果为 1



最大项的性质 (cont.)

④ 两相邻的最大项相“与”，可以合并成一项（等于相同因子之和），并可消去一个变量因子

■ 相邻：两最大项如**仅有一个变量因子不同**，其他变量均相同，则称这两个最大项相邻

■ 例： $(A + B + C)(A + B + \bar{C}) = A + B$

■ 证明： $= (A + B) + (A + B)\bar{C} + (A + B) + (A + B)C$

$$= (A + B) + (A + B)(\bar{C} + C)$$

$$= (A + B) + (A + B) \cdot 1 = A + B$$

■ 任一n变量的最大项，必定和其他n个不同的最大项相邻



最小项和最大项的关系

■ 编号下标相同的最小项和最大项互为反函数

■ 即 $M_i = \overline{m_i}$ 或 $m_i = \overline{M_i}$

■ 例 $m_0 = \bar{A} \bar{B} \bar{C} = \overline{A + B + C} = \overline{M_0}$




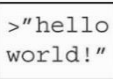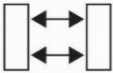
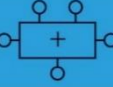

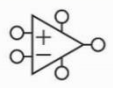

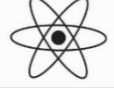
$$M_0 = A + B + C = \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}} = \overline{m_0}$$



布尔代数

Boolean Algebra

- ① 基本概念
- ② 公理
- ③ 定理
- ④ 最小项
- ⑤ 最大项
- ⑥ 标准与或式和标准或与式
- ⑦ 布尔表达式与真值表的转换
- ⑧ 使用定理化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



标准与或式和标准或与式

Canonical SOP & Canonical POS

标准与或式 (sum-of-products)

- 由最小项之和构成的逻辑表达式
- 例: $F(A, B, C) = \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + A B \bar{C}$
 $= \sum(m_2, m_4, m_6)$
 $= \sum(2, 4, 6)$
- 每个最小项都对应真值表中值为1的一行
- 标准与或式是最小项之间的或运算
- 标准与或式与真值表间一一对应
- 因此, 从标准与或式中可以直接判断哪些变量取值可以是表达式为1

A	B	C	F(A, B, C)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



标准与或式和标准或与式

Canonical SOP & Canonical POS

标准与或式具有唯一性

■ 任一逻辑函数都可以表达为最小项之和的形式,而且是唯一的

■ 例: $F(A, B, C) = A B + \bar{A} C$

$$= A B (\bar{C} + C) + \bar{A} C (\bar{B} + B)$$

$$= A B \bar{C} + A B C + \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B C$$

$$= m_6 + m_7 + m_1 + m_3$$

$$= \Sigma(1, 3, 6, 7)$$



标准或与式 (product-of-sums)

■ 最大项之积的构成的逻辑表达式

■ 例: $F(A, B, C) = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)$

$$= \prod(M_0, M_2, M_4)$$

$$= \prod(0, 2, 4)$$

■ 任一逻辑函数都可以表达为最大项之积的形式, 而且是唯一的



标准与或式和标准或与式

Canonical SOP & Canonical POS

标准与或式和标准或与式的关系

$$F = \sum_i m_i = \prod_{j \neq i} M_j$$

■ 推导: $F = \sum_{j \neq i} \overline{m_j}$ (根据最小项的性质, 当 $m_i = 1$ 时, 其它最小项都是0)

$$= \prod_{j \neq i} \overline{m_j} \quad (\text{德·摩根定律})$$




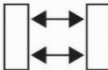
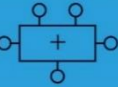

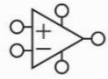

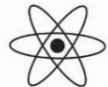
$$= \prod_{j \neq i} M_j \quad (\text{最小项和最大项的关系, } M_i = \overline{m_i})$$



布尔代数

Boolean Algebra

- ① 基本概念
- ② 公理
- ③ 定理
- ④ 最小项
- ⑤ 最大项
- ⑥ 标准与或式和标准或与式
- ⑦ 布尔表达式与真值表的转换
- ⑧ 使用定理化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



布尔表达式与真值表的转换

Conversion Between Boolean Equation & Truth Table

布尔表达式→真值表

- ① 将变量的组合所有取值组合——代入表达式进行计算得到
- ② 将表达式转化为标准与或式

例: $F(A, B, C) = AB + BC$

$$= AB(C + \bar{C}) + (A + \bar{A})BC$$

$$= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC$$

$$= \sum m(3, 6, 7)$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



布尔表达式与真值表的转换

Conversion Between Boolean Equation & Truth Table

布尔表达式→真值表 (cont.)

③ 根据函数式的逻辑含义，直接填表

$F(A, B, C) = AB + BC$ 表示的逻辑含义为：

1. A 和 B 同时为 “1”，即 $AB = 1$ 时， $F = 1$
2. B 和 C 同时为 “1”，即 $BC = 1$ 时， $F = 1$
3. 当不满足上面两种情况时， $F = 0$

	A	B	C	F
	0	0	0	0
	0	0	1	0
	0	1	0	0
BC同时为1	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	1	0
	1	1	0	1
AB同时为1	1	1	1	1



布尔表达式与真值表的转换

Conversion Between Boolean Equation & Truth Table

真值表→布尔表达式

- 根据最小项的性质，直接从真值表写出标准与或式

$$F(A, B, C) = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

- 也可根据最大项的性质，直接写出标准或与式

$$F(A, B, C) = \prod M(0, 1, 2, 4)$$




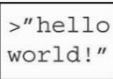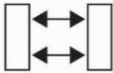
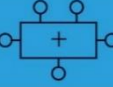

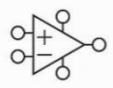


A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



布尔代数

Boolean Algebra

- ① 基本概念
- ② 公理
- ③ 定理
- ④ 最小项
- ⑤ 最大项
- ⑥ 标准与或式和标准或与式
- ⑦ 布尔表达式与真值表的转换
- ⑧ 使用定理化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



使用定理化简表达式

Simplifying Equations

使用定理化简表达式

■ 例 1:

$$Y = AB + \bar{A}B$$

$$= B(A + \bar{A}) \quad \text{T8} \quad (B \cdot C) + (B \cdot D) = B \cdot (C + D)$$

$$= B(1) \quad \text{T5'} \quad B + \bar{B} = 1$$

$$= B \quad \text{T1} \quad B \cdot 1 = B$$



使用定理化简表达式

Simplifying Equations

使用定理化简表达式 (cont.)

■ 例 2:

$$Y = A(AB + ABC)$$

$$= A(AB(1 + C))$$

$$= A(AB(1))$$

$$= A(AB)$$

$$= (AA)B$$

$$= AB$$

$$\text{T8 } (B \cdot C) + (B \cdot D) = B \cdot (C + D)$$

$$\text{T2' } B + 1 = 1$$

$$\text{T1 } B \cdot 1 = B$$

$$\text{T7 } (B \cdot C) \cdot D = B \cdot (C \cdot D)$$

$$\text{T3 } B \cdot B = B$$



使用定理化简表达式

Simplifying Equations

化简时的注意事项

- 借助布尔代数的公理、定理，对复杂的布尔表达式推导、变换和化简是逻辑设计的重要工作
- 其中必须注意逻辑代数与普通代数的区别：
 - 不存在指数、系数、减法和除法
 - 等式两边的相同项不能随便消去

$A + A = A$ 不能得到 $A + A = 2A$ 系数

$A \cdot A = A$ 不能得到 $A \cdot A = A^2$ 指数

$A + \bar{A} = 1$ 不能得到 $A = 1 - \bar{A}$ 消项

$$A\bar{B} + \bar{A}B + AB = A + B + AB$$

不能得到 $A\bar{B} + \bar{A}B = A + B$ 消项

$A(A + B) = A$ 不能得到 $A + B = 1$ 消项



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门



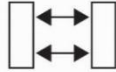
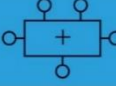

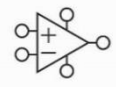

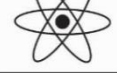
□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

□ 组合逻辑中的时序问题

□ 组合逻辑模块

Application Software	>"hello world!"
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



卡诺图



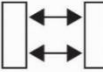
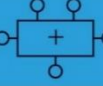

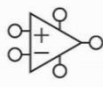

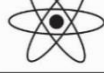
Karnaugh Maps

① 基本概念

② 在卡诺图中合并最小项

③ 使用卡诺图化简表达式

④ 使用无关项化简表达式

Application Software	<code>>"hello world!"</code>
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



使用卡诺图化简布尔表达式

- 通过合并项可以实现布尔表达式的化简
- $PA + P\bar{A} = P$
- 卡诺图化简法是将逻辑函数用一种称为“卡诺图”的图形来表示,然后在卡诺图上进行函数化简的方法。

Y C \ AB		00	01	11	10
		0	1	1	0
C	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0



卡诺图的构成

- 卡诺图是一种包含一些**小方块**的几何图形
- 图中每个**小方块**称为一个单元，每个单元对应一个**最小项**
- 两个**相邻**的最小项在卡诺图中也必须是**相邻**的。卡诺图中**相邻**的含义：
 - ① 几何**相邻性**,即几何位置上**相邻**,也就是**左右**紧挨着或者**上下**相接
 - ② 对称**相邻性**,即图形中位于边缘的单元与**对称**位置的单元是**相邻**的


Y C	AB			
	00	01	11	10
0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$
1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$




基本概念

Basic Concepts


三变量卡诺图

 

几何相邻性规则

 

相邻性规则

 

对称相邻:

- m_0 与 m_2
- m_4 与 m_6

■ 特点: 任何两组相邻, 只有1位变量取值不同。即符合循环码排列规则。如BC的取值00,01,11,10→00...




二变量、四变量卡诺图

A \ B	0	1
0	0	1
1	2	3

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

相邻性规则

 



五变量卡诺图

取值排列符合相邻性规则

		CDE							
		000	001	011	010	110	111	101	100
AB	00	0	1	3	2	6	7	5	4
	01	8	9	11	10	14	15	13	12
	11	24	25	27	26	30	31	29	28
	10	16	17	19	18	22	23	21	20



用卡诺图表示逻辑函数

- 把各组变量值所对应的逻辑函数的值，填在卡诺图对应的小方格中
- 卡诺图是真值表的一种变形
- 例： $F(A, B, C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$

用卡诺图表示为：

BC		00	01	11	10
A					
0		0	0	1 m_3	0
1		0	1 m_5	1 m_7	0



卡诺图










Karnaugh Maps

① 基本概念

② 在卡诺图中合并最小项

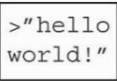③ 使用卡诺图化简表达式

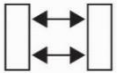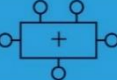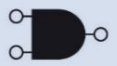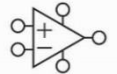④ 使用无关项化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



在卡诺图中合并最小项

Merge Miniterms in Karnaugh Map

卡诺图上合并最小项的规则

■ 当卡诺图中有最小项相邻时（即：有标1的方格相邻），可利用最小项相邻的性质，对最小项合并

■ 规则一：

卡诺图上任何两个标1的方格相邻，可以合为1项，并可消去1个（取值相反的）变量。



在卡诺图中合并最小项

Merge Miniterms in Karnaugh Map

例：三变量卡诺图，消去1个变量

$$F = \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C$$

取值：011 111 101

A \ BC	00	01	11	10
	0	0	1	0
1	0	1	1	0

$$\bar{A}BC + ABC = BC$$

消去取值相反的变量

$$A\bar{B}C + ABC = AC$$


化简结果： $F = AC + BC$



在卡诺图中合并最小项

Merge Miniterms in Karnaugh Map

例：四变量卡诺图，消去1个变量

 



在卡诺图中合并最小项

Merge Miniterms in Karnaugh Map

合并最小项的规则(cont.)

■ 规则二：

卡诺图上四个标1方格相邻，可合并为一项，并可消去2个变量

■ 四个标1方格相邻的特点：

■ 同在一行或一列

■ 同在一个田字格中




在卡诺图中合并最小项


Merge Miniterms in Karnaugh Map

例：四变量卡诺图，消去2个变量

① 同行或一列

 

② 同在一个田字格中

 

横看消去C，纵看消去A



在卡诺图中合并最小项

Merge Miniterms in Karnaugh Map

思考题

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01			1	1
11			1	1
10				

$F = ?$

$\overline{A}\overline{B}$

BC

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00			1	1
01	1			1
11	1			1
10			1	1

$F = ?$

$B\overline{D}$

$\overline{B}C$



在卡诺图中合并最小项

Merge Miniterms in Karnaugh Map

合并最小项的规则(cont.)

规则三：

卡诺图上八个标1方格相邻，可以并为一项，并可消去3个变量

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11				
	10				

Diagram illustrating Rule 3: A group of 8 adjacent 1s (all cells where AB is 00 or 01) is circled in blue. An arrow points to the group with the label \bar{A} , indicating that the variable A is eliminated.

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01				
	11				
	10	1	1	1	1

Diagram illustrating Rule 3: A group of 8 adjacent 1s (all cells where CD is 00 or 10) is circled in red. An arrow points to the group with the label \bar{B} , indicating that the variable B is eliminated.



在卡诺图中合并最小项

Merge Miniterms in Karnaugh Map

思考题

AB \ CD		CD			
		00	01	11	10
AB	00		1	1	
	01		1	1	
	11		1	1	
	10		1	1	



在卡诺图中合并最小项

Merge Miniterms in Karnaugh Map

合并规则总结

- 综上，在 n 个变量的卡诺图中：
 - 只有 2^i 个相邻的 2^i 方格（必须排列成方形格或矩形格的形状）才能圈在一起，合并为一项
 - 该项保留了原来各项中 $n-i$ 个相同的变量
 - 消去 i 个不同变量

如： $n=4$, $i=3$ （4个变量，如：ABCD, $2^i=2^3=8$ ）

则:保留1个相同值变量,消去3个不同值变量



卡诺图




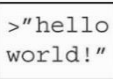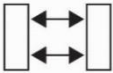
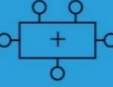

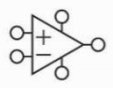


Karnaugh Maps

① 基本概念

② 在卡诺图中合并最小项

③ 使用卡诺图化简表达式

④ 使用无关项化简表达式

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



使用卡诺图化简逻辑表达式

Simplifying Equations Using Karnaugh Maps

用卡诺图化简表达式

■ 基本概念：

- 卡诺图上的每一个圈都代表一个蕴含项

- 主蕴含项：扩展到最大的蕴含项

- 奇异“1”单元：卡诺图中仅能被单一主蕴含项覆盖的方格

- 质主蕴含项：包含着一或多个的奇异“1”单元的主蕴含项

■ 化简目标：最简与或式

■ 最简标准

- 项数最少，意味着卡诺图中圈数最少

- 每项中的变量数最少，意味着卡诺图中的圈尽可能大



使用卡诺图化简逻辑表达式

Simplifying Equations Using Karnaugh Maps

例：将 $F(A, B, C) = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$
化为最简与或式

BC \ A	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

$$F = A + BC \quad (\text{最简})$$

BC \ A	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B} + BC + AB\bar{C} \quad (\text{非最简}) \\ &= A(\bar{B} + B\bar{C}) + BC \\ &= A(\bar{B} + \bar{C}) + BC \\ &= A\bar{B}\bar{C} + BC \\ &= A + BC \end{aligned}$$



使用卡诺图化简逻辑表达式

Simplifying Equations Using Karnaugh Maps

化简步骤（结合实例说明）

■ 例：将 $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 3, 7, 8, 10, 13)$ 化为最简与或式

■ 解：

- ① 由表达式填卡诺图
- ② 圈出孤立的标1方格
(质主蕴含项)

AB \ CD		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	
	01			1	
	11		1		
	10	1			1

m13




使用卡诺图化简逻辑表达式

Simplifying Equations Using Karnaugh Maps

- ③ 找出只被一个最大的圈所覆盖的标1方格，并圈出覆盖该标1方格的最大圈（质主蕴含项） m_3m_7, m_8m_{10}
- ④ 将剩余的相邻标1方格，圈成尽可能少，而且尽可能大的圈 m_3m_7
- ⑤ 将各个对应的乘积项相加，写出最简与或式
 
$$F(A, B, C, D) = AB\bar{C}D + \bar{A}CD + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$





使用卡诺图化简逻辑表达式

Simplifying Equations Using Karnaugh Maps

一种特殊情况

AB \ C	C	
	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

$$F = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}C$$

AB \ C	C	
	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

$$F = \bar{A}B + \bar{B}C + A\bar{C}$$

得到两种化简结果，都是最简的




使用卡诺图化简逻辑表达式

Simplifying Equations Using Karnaugh Maps

化简中注意的问题

 - ① 每一个标1的方格必须至少被圈一次
- ② 每个圈中包含的相邻小方格数,必须为2的整数次幂
- ③ 为了得到尽可能大的圈,圈与圈之间可以重叠






使用卡诺图化简逻辑表达式

Simplifying Equations Using Karnaugh Maps

化简中注意的问题 (cont.)

 - ④ 若某个圈中的所有标1方格,已经
完全被其它圈所覆盖,则该
圈为多余的。即每个圈中至少
应有1个标1方格未被其他圈覆
盖



图中蓝色的圈是多余的




使用卡诺图化简逻辑表达式

Simplifying Equations Using Karnaugh Maps

课堂练习
 
$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}C\bar{D} + ABD + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}C\bar{D}$$





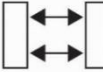
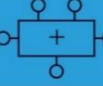

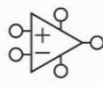

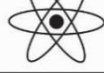
$$F(A, B, C, D) = ABD + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{D} + \bar{C}D$$



卡诺图

Karnaugh Maps

- ① 卡诺图的定义
- ② 在卡诺图中合并最小项
- ③ 使用卡诺图化简表达式
- ④ 使用无关项化简表达式

Application Software	<code>>"hello world!"</code>
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



使用无关项化简表达式

Simplifying Equations With Don't Cares

无关项的化简

- 真值表的输出x
 - 当输出的值不重要或者相对应的输入组合从不出现时
 - 可以由设计者决定这些输出是0还是1
- 充分利用无关项，可以进一步化简逻辑表达式



使用无关项化简表达式

Simplifying Equations With Don't Cares

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	1		X	1
01		X	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

$$Y = A + \bar{B}\bar{D} + C$$



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门










□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

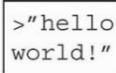□ 组合逻辑中的时序问题

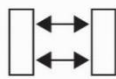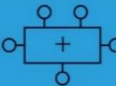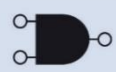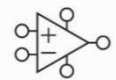□ 组合逻辑模块

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



由布尔表达式绘制原理图


■ 与或式可以使用两级门电路来实现

■ 第一级：与门

■ 第二级：或门

■ 例：
 
$$Y = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + A \bar{B} C$$





电路原理图绘制原则

■ 原理图绘制需要遵循一致的风格，以易于阅读和检查错误

■ 绘制原则如下：

■ 输入在原理图的左边（或顶部）

■ 输出在原理图的右边（或底部）

■ 门电路流应从左至右（或从上至下）

■ 尽量使用直线连接

■ T型接头表示两条线有连接

■ 两条线交叉的地方有一个点，表示有连接

■ 两条线交叉的地方没有点，表示没有连接

T型接头连接



交叉的地方有点
表示连接



交叉的地方没有点
表示无连接






从逻辑到门


From Logic To Gates

$$F = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C}$$

原理图

 

使用更少的门

 

德·摩根定理 $\bar{B} \cdot \bar{C} = \overline{B + C}$



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门










□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

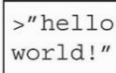□ 组合逻辑中的时序问题

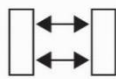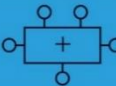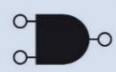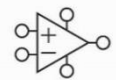□ 组合逻辑模块

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




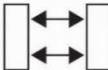
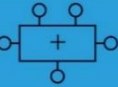

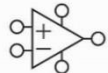

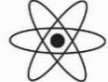


多级组合逻辑

Multilevel Combinational Logic

① 减少硬件

② 推气泡

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




减少硬件的目的

- 所有的逻辑表达式都可以转化为与或式
- 理论上，与或式可以使用两级门电路来实现（先与后或）
- 使用二级逻辑可能带来更高的成本
- 在工程上，门电路的扇入数不可能无限制的增加
 - 受工艺、成本等方面的制约
- 采用多级逻辑
 - 可以减少门电路的数量
 - 可以减少扇入数

- 扇入 (fan-in)：单个逻辑门能够接受的数字信号最大输入数




扇入数：2

 

扇入数：5




3输入异或门的实现

 

$$Y = A \oplus B \oplus C = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 



使用更少的门电路
 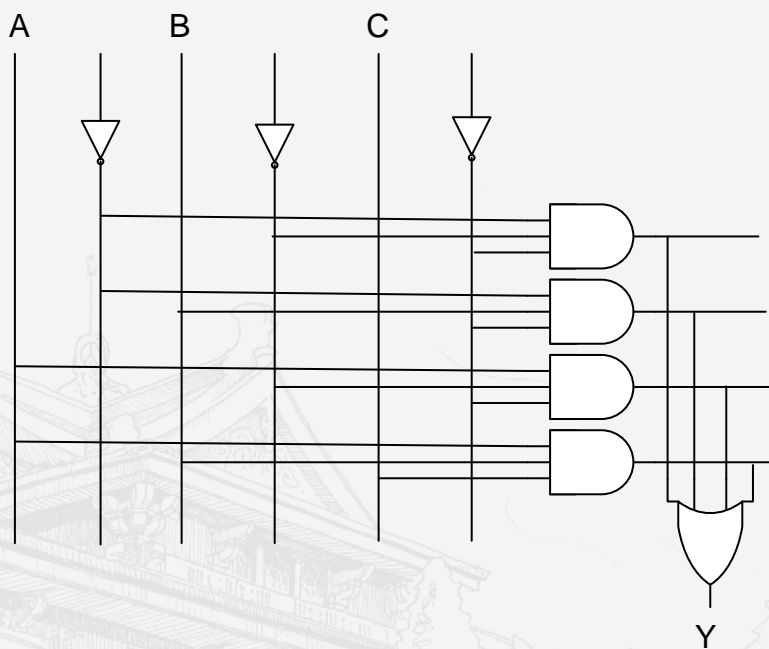
$$Y = A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$$



使用两个2输入异或门
构造一个3输入异或门




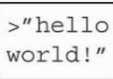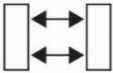
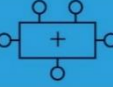

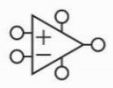




多级组合逻辑

Multilevel Combinational Logic

① 减少硬件

② 推气泡

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



推气泡

- CMOS电路中经常使用与非门和或非门
- 不易直接根据电路推导出表达式
- 推气泡可以帮助我们重画电路, 更容易确定逻辑功能

■ 向后推

- 电路符号变化
- 将气泡加在输入端





■ 向前推

- 电路符号变化
- 将气泡加在输出端





写出电路的逻辑表达式

  


$$Y = AB + CD$$



推气泡的方法

 - 从输出端向输入端推
- 将气泡从电路最后的输出端开始推
- 如果当前门有一个输入气泡，则消除该气泡，并在其上一级门的输出加上气泡






推气泡

Bubble Pushing

推气泡的例子

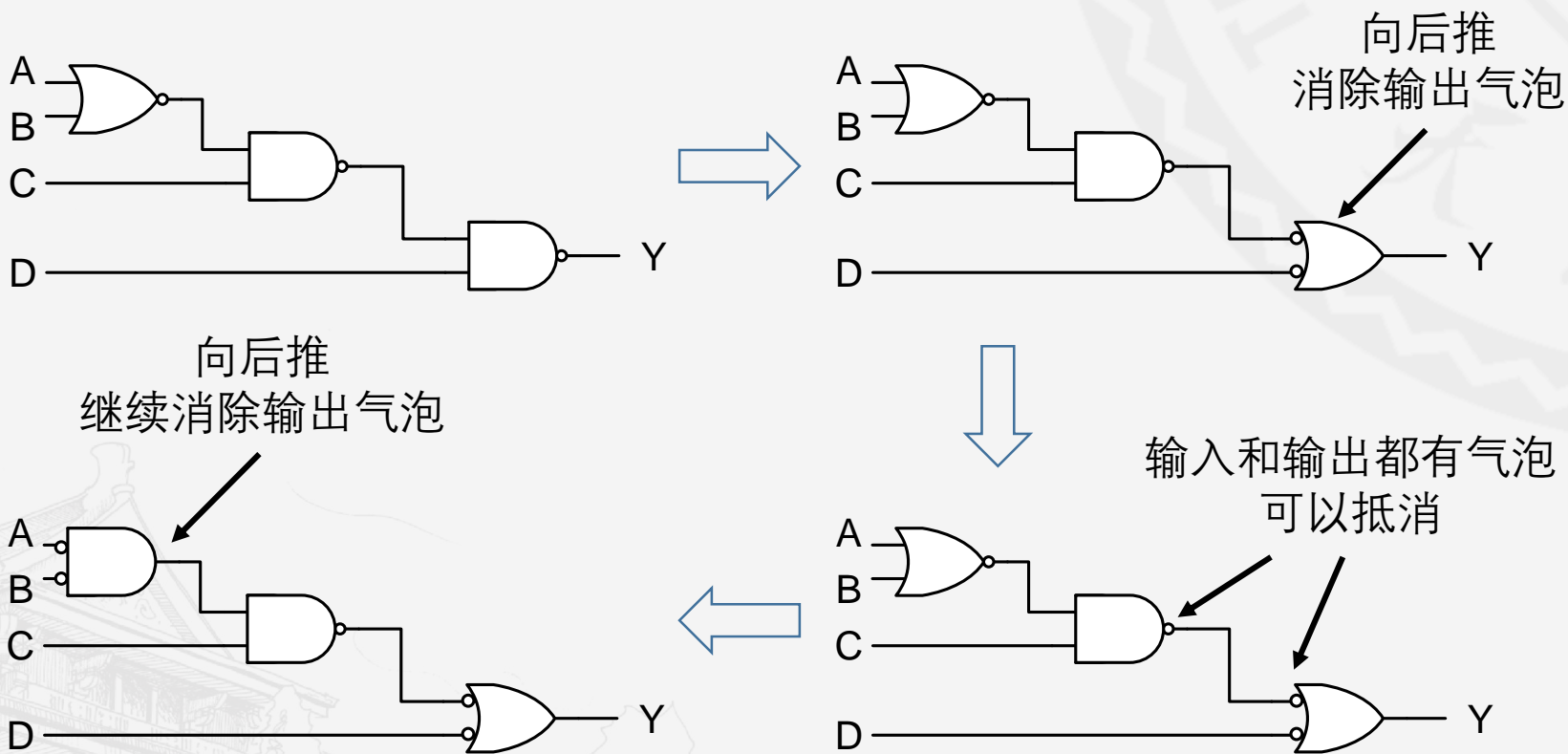



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门




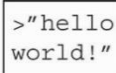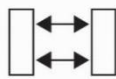
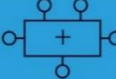
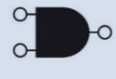
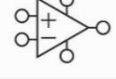

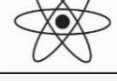
□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

□ 组合逻辑中的时序问题

□ 组合逻辑模块

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	






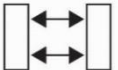
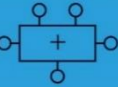

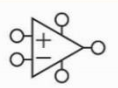

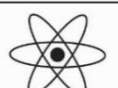
X和Z

X and Z

① 非法值

② 无关项

③ 浮空值

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




非法值

Illegal

非法值：X

 - 竞争（Contention）：电路结点同时被0和1驱动
 - 电压值可能介于 $0 \sim V_{DD}$ 之间
 - 可能是0，可能是1，也可能处于禁止区域内
 - 导致电路的功耗变大、电路发热，并导致损坏
- 注意：竞争通常是由于电路设计缺陷引起的








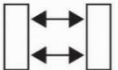
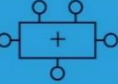

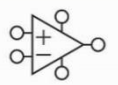

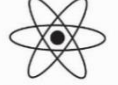
X和Z

X and Z

① 非法值

② 无关项

③ 浮空值

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




无关项

Don't Care

无关项： X

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

 

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	0
0	1	X	X	0	1	0	0
1	X	X	X	1	0	0	0

在优先级电路中：

如果 A_3 输入为TRUE，则输出不用考虑其他的输入量

用符号X表示输出不需要考虑的输入（Don't Care）






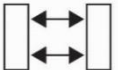
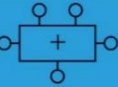

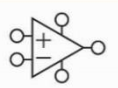

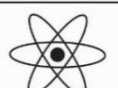
X和Z

X and Z

① 非法值

② 无关项

③ 浮空值

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




浮空值 (floating) : Z

- 浮空也称为悬空、高阻态 (High impedance) 、高Z态、开路、断路
- 浮空不等于逻辑0
 - 使用电压表并不能判断哪个电路结点处于浮空状态
 - 测量断路结点的电压和接地点的电压，在电压表上的读数都为0
- 当电路的输入结点浮空时，输出不确定
 - 可能为0，可能为1，也可能为某个中间电压（处于禁止区）
- 产生浮空结点常见的原因是忘记将电压连接到输入端
- 但浮空结点并不意味着电路一定出错



三态缓冲器 (tristate buffer)

 - 浮空可以用来防止结点处于竞争状态
- 三态缓冲器
 - 有3种可能输出状态
 - 高电平、低电平和浮空
 - 输入端 A、输出端 Y、使能端 E



该图表示 E 为高电平有效使能


E	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

使能端为0时，
输出端浮空
使能端为1时，
Y 跟随 A 变化



三态缓冲器的应用

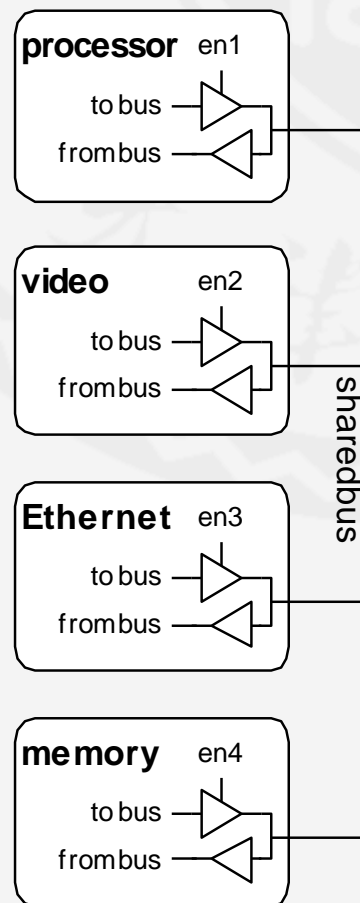- 当一个结点同时连接 n 个输出时，若其中 $n-1$ 个输出处于浮空状态，则当前结点的值等于驱动正常电平输出端的值
- 在连接多个芯片的总线上使用
 - 许多不同的设备同时连接在同一总线上
 - 在某一个时刻只允许一个芯片的使能信号有效，并向总线输出数据
 - 其它芯片的输出必须浮空，以防止总线竞争
 - 任何芯片在任何时刻都可以通过总线读取信息





本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门



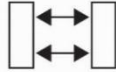
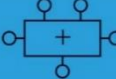

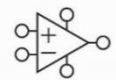


□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

□ 组合逻辑中的时序问题

□ 组合逻辑模块

Application Software	>"hello world!"
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




设计思路

- ① 对实际逻辑问题进行抽象，定义输入和输出逻辑变量
- ② 由实际逻辑问题列出真值表
- ③ 由真值表写出表达式
- ④ 化简表达式
- ⑤ 画出原理图




7段数码管驱动电路

 - 7段数码管驱动电路
 - 4位输入数据，输入一个十进制数字
(4位二进制数可表示一位十进制数)
 - 7位输出控制发光管显示数字 0 - 9




七段数码管的两种连接方法

① 共阴极

 

对应字段高电平时点亮

② 共阳极

 

对应字段低电平时点亮



组合逻辑电路设计方法


The Design Method of Combinatorial Logic Circuit

■ 在这里，我们讨论共阴极7段管显示译码器的设计

① 对实际逻辑问题进行抽象，定义输入和输出逻辑变量

设：4位输入数据为 D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 ，对应输入的十进制数字

 7位输出数据为 S_a 、 S_b 、 S_c 、 S_d 、 S_e 、 S_f 、 S_g ，输出为1时，点亮对应字段的数码管



0:	<u>abcdefg</u>
1:	<u>bc</u>
2:	<u>abdeg</u>
3:	<u>abcdg</u>
4:	<u>bcfg</u>
5:	<u>acdfg</u>
6:	<u>acdefg</u>
7:	<u>abc</u>
8:	<u>abcdefg</u>
9:	<u>abcdfg</u>



组合逻辑电路设计方法

The Design Method of Combinatorial Logic Circuit

② 由实际逻辑问题列出真值表

D_3	D_2	D_1	D_0	S_a	S_b	S_c	S_d	S_e	S_f	S_g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
其他				0	0	0	0	0	0	0



组合逻辑电路设计方法

The Design Method of Combinatorial Logic Circuit

③ 由真值表写出表达式

④ 化简表达式

$$S_a = \sum m(0,2,3,5,6,7,8,9)$$

$D_3D_2 \backslash D_1D_0$		D_3D_2			
		00	01	11	10
00	00	1			1
01	01		1		1
11	11	1	1		
10	10	1	1		


$$S_a = \overline{D_3}D_1 + \overline{D_3}D_2D_0 + D_3\overline{D_2}\overline{D_1} + \overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0}$$



组合逻辑电路设计方法

The Design Method of Combinatorial Logic Circuit

⑤ 画出原理图

 

S_b , S_c , S_d , S_e , S_f , S_g 的设计略



组合逻辑电路设计方法

The Design Method of Combinatorial Logic Circuit

考虑无关项

D_3	D_2	D_1	D_0	S_a
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

$D_1D_0 \backslash D_3D_2$				
	00	01	11	10
00	1		X	1
01		1	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

$$S_a = D_3 + D_2D_0 + \overline{D_2}\overline{D_0} + D_1$$



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门



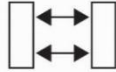
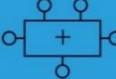

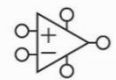


□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

□ 组合逻辑中的时序问题

□ 组合逻辑模块

Application Software	>"hello world!"
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




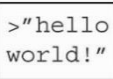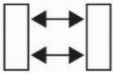
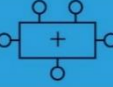

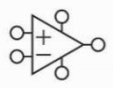




组合逻辑中的时序问题

Timing in Combinational Logic

① 传播延迟和最小延迟

② “毛刺”

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




传播延迟和最小延迟


Propagation & Contamination Delay

时序

- 在实际电路中，输出响应输入的改变需要一定的时间

 

缓冲器 (buffer)

 

缓冲器时序图

- 电路设计中最具有挑战性的问题是时序
如何使电路运行得最快？




传播延迟和最小延迟

Propagation & Contamination Delay

定义

 - 传播延迟 (propagation delay) : t_{pd}
 - 输入改变直到一个或多个输出改变为最终值所经历的最长时间延迟
- 最小延迟 (contamination delay) : t_{cd}
 - 输入发生变化直到任何一个输出开始改变的最短时间





传播延迟和最小延迟

Propagation & Contamination Delay

产生原因

- 产生延迟的原因包括：
 - 电路中的电阻和电容的充放电
 - 光速的上限
- t_{pd} 和 t_{cd} 的值可能不同
 - 上升沿与下降沿的延迟可能不同
 - 电路存在多个输入和输出时，不同输出的延迟可能不同
 - 电路对温度敏感，电路较热时速度会变慢




传播延迟和最小延迟

Propagation & Contamination Delay

关键路径与最短路径

 - 关键路径 (critical path) : 信号传输最慢的一条路径
- 最短路径 (short path) : 信号通过最快的一条路径



关键路径: $t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$

最短路径: $t_{cd} = t_{cd_AND}$



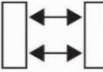
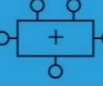

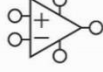




组合逻辑中的时序问题

Timing in Combinational Logic

① 传播延迟和最小延迟


② “毛刺”

Application Software	<code>>"hello world!"</code>
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



“毛刺”的产生

 - 一个输入改变引起输出的多次变化
- 也称为“冒险” (hazard)
- 观察 $A = 0$, $C = 1$ 时, B 由 1 变 0 的瞬间发生了什么?





		AB			
C		00	01	11	10
0		1	0	0	0
1		1	1	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$





“毛刺”产生的分析

 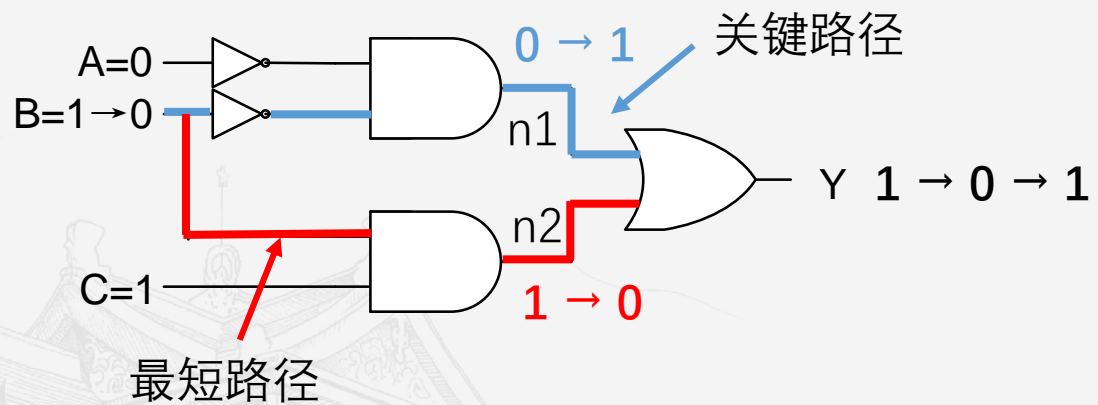



消除“毛刺”

  - 当信号的变化在卡诺图中穿越2个主蕴含项的边缘时会出现“毛刺”
- 通过在卡诺图中增加多余的蕴含项来盖住这些边缘以避免毛刺



- 多个输入（几乎）同时变化也会产生“毛刺”
 - 这些不能通过增加硬件来避免
- 毛刺在大多数电路中都存在



本章内容

Topic

□ 引言

□ 布尔代数

□ 卡诺图

□ 从逻辑到门



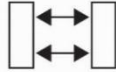
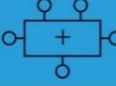

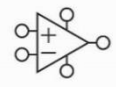

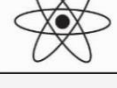
□ 多级组合逻辑

□ X和Z

□ 组合逻辑电路设计方法

□ 组合逻辑中的时序问题

□ 组合逻辑模块

Application Software	>"hello world!"
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



组合逻辑模块




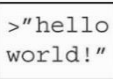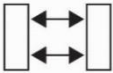
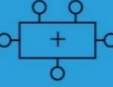

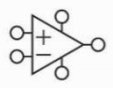


Combinational Building Blocks

① 编码器

② 译码器

③ 多路选择器

④ 算术电路

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	

编码器


■ 用 n 位二进制代码对 $N=2^n$ 个特定信息进行编码的逻辑电路

■ 例：设计一个具有 4 路信号输入的优先级编码器

输入： X_0 、 X_1 、 X_2 、 X_3 (高电平有效)

输出： A_1 、 A_0 、 EO (用于判定是否存在有效输入)

功能： 将4个输入信号进行二进制编码 (4线-2线编码器)

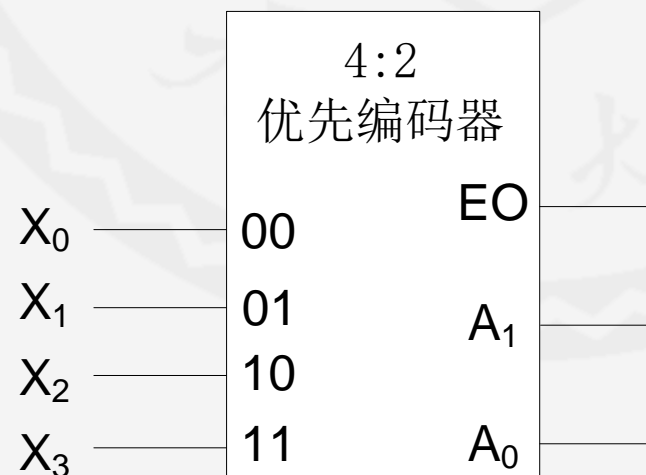



带输出使能的优先级编码器

优先级编码

当有多个信号同时输入时,只对**优先权高**的一个信号进行编码

输出使能端

用于判别电路是否有信号输入。
用EO表示, EO=0有信号输入;
EO=1无信号输入

输入	A_1	A_0	EO
无有效输入	0	0	1
X_0 有效且 X_1 、 X_2 、 X_3 无效	0	0	0
X_1 有效且 X_2 、 X_3 无效	0	1	0
X_2 有效且 X_3 无效	1	0	0
X_3	1	1	0

真值表

X_3	X_2	X_1	X_0	A_1	A_0	EO
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0

使用X简化真值表

X_3	X_2	X_1	X_0	A_1	A_0	EO
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	X	0	1	0
0	1	X	X	1	0	0
1	X	X	X	1	1	0

输入	A_1	A_0	EO
无有效输入	0	0	1
X_0 有效且 X_1 、 X_2 、 X_3 无效	0	0	0
X_1 有效且 X_2 、 X_3 无效	0	1	0
X_2 有效且 X_3 无效	1	0	0
X_3	1	1	0



编码器

Encoder

X_3	X_2	X_1	X_0	A_1	A_0	EO
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0

$$EO = \overline{X_0} \overline{X_1} \overline{X_2} \overline{X_3} = \overline{X_0 + X_1 + X_2 + X_3}$$

$$A_0 = X_1 \overline{X_2} + X_3$$

$$A_1 = X_2 + X_3$$

A_0

$X_3 \backslash X_2$		$X_1 X_0$			
		00	01	11	10
00		0	0	1	1
01		0	0	0	0
11		1	1	1	1
10		1	1	1	1

A_1


$X_3 \backslash X_2$		$X_1 X_0$			
		00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	1	1	1



编码器

Encoder
 
$$\begin{cases} EO = \overline{X_0 + X_1 + X_2 + X_3} \\ A_0 = X_1 \overline{X_2} + X_3 \\ A_1 = X_2 + X_3 \end{cases}$$





组合逻辑模块




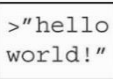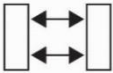
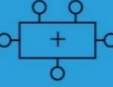

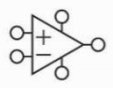


Combinational Building Blocks

① 编码器

② 译码器

③ 多路选择器

④ 算术电路

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	




译码器

- 译码是编码的逆过程，有 n 个输入， 2^n 个输出
- 每一种输入的组合对应使能某个特定的输出信号
- 输出是独热（one-hot，互斥）的，同一时刻只能输出一个有效信号


2线-4线译码器（高电平为有效信号）

A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

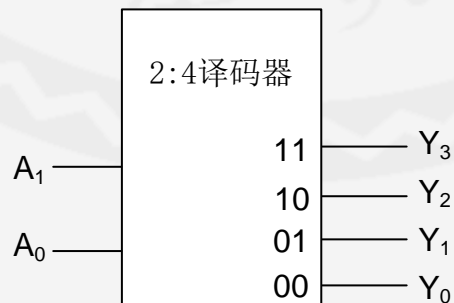



译码器电路的实现

 


Y_0 , Y_1 , Y_2 , Y_3 分别对应
 m_0 , m_1 , m_2 , m_3 四个最小项



译码器

Decoder

译码器的应用

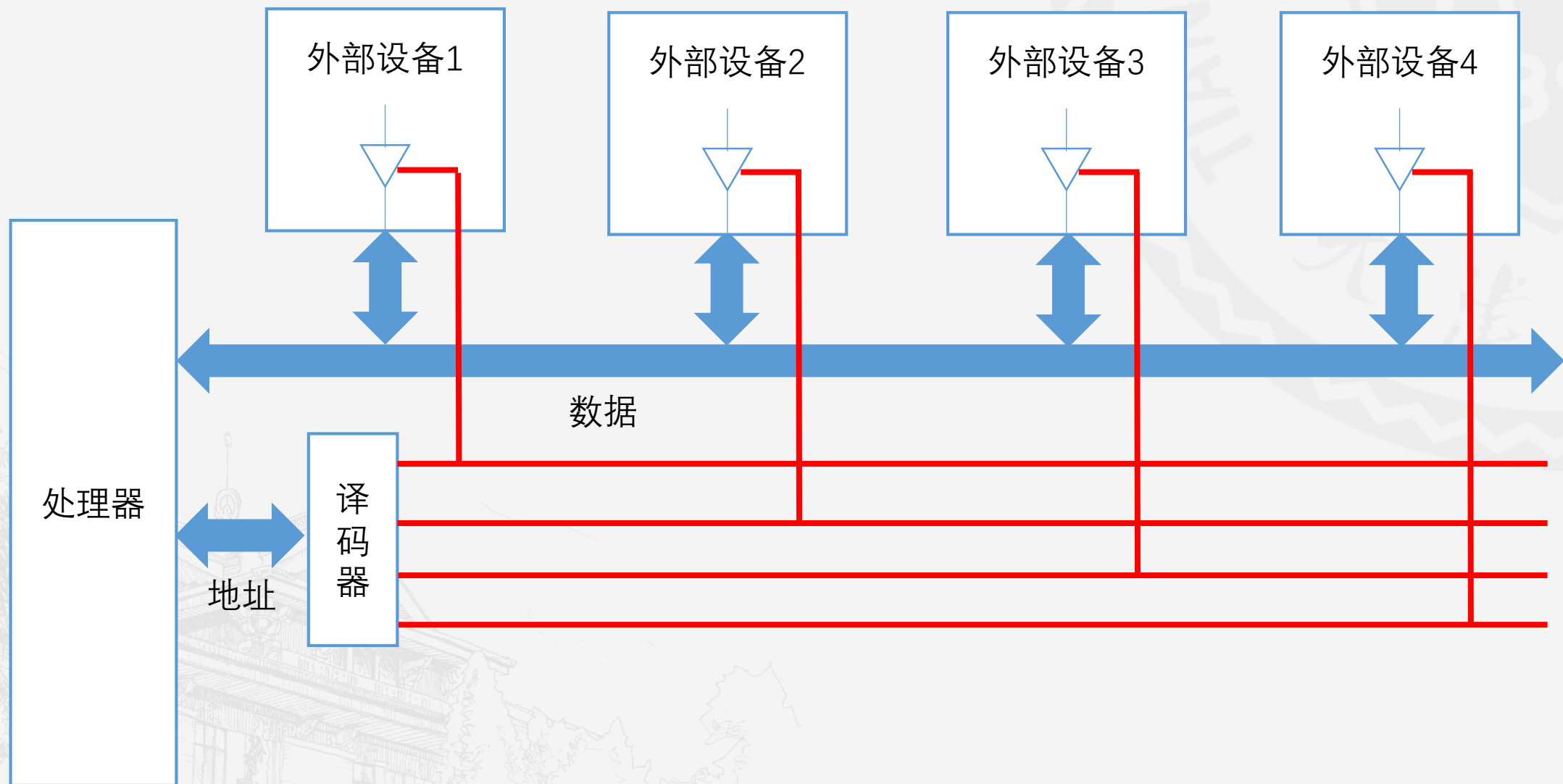




译码器

Decoder


译码器的应用 (cont.)

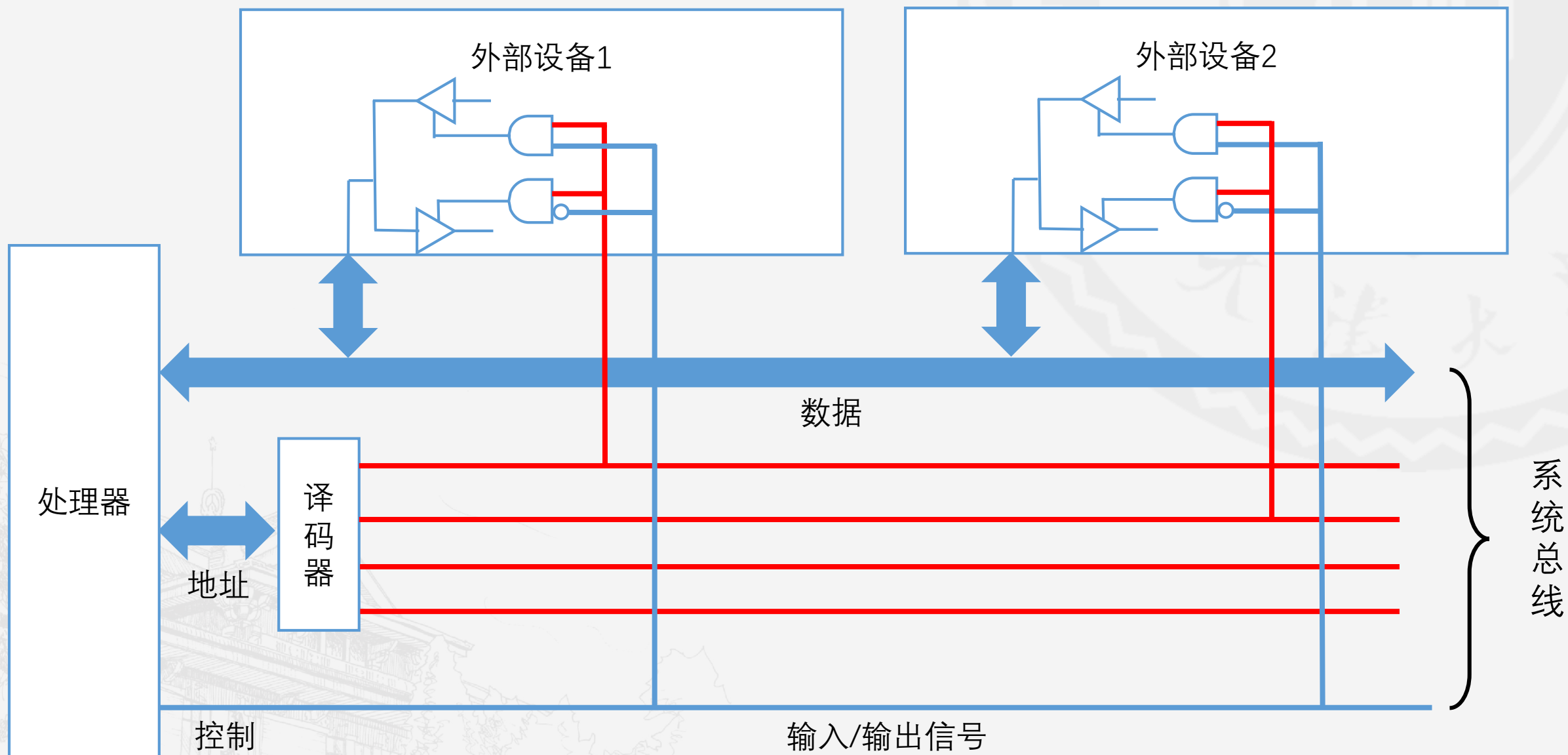



使用译码器实现复杂逻辑

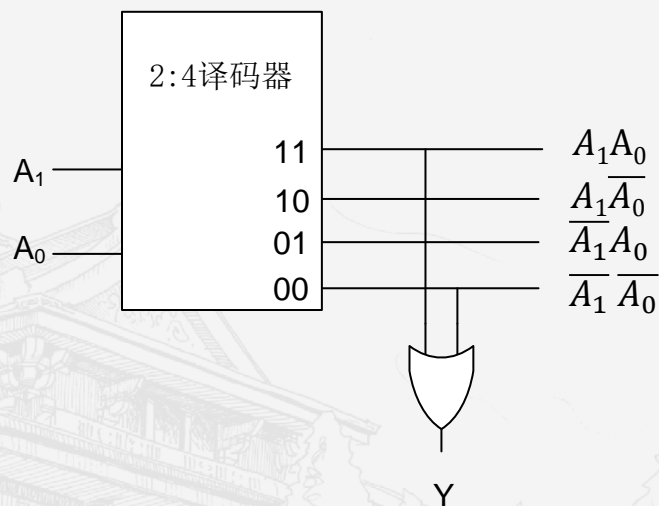- 译码器每个输出都对应一个最小项
- 使用译码器+或门可以构造出更加复杂的表达式



$$Y = A_1 A_0 + \overline{A_1} \overline{A_0} = \overline{A_1 \oplus A_0} \quad (\text{同或})$$



组合逻辑模块




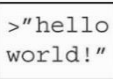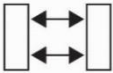
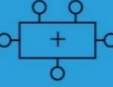

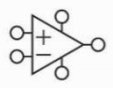


Combinational Building Blocks

① 编码器

② 译码器

③ 多路选择器


④ 算术电路

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



多路选择器

 - 根据选择信号的值从 N 个可能的输入中选择一个作为输出
- 需要使用 $\log_2 N$ 位选择信号作为输入，控制输入信号的选择



二选一电路

S	Y
0	D_0
1	D_1

S	D_1	D_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1




多路选择器的实现

■ 使用门电路实现


A	$D_0 D_1$			
	00	01	11	10
0			1	1
1		1	1	

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$

 

■ 使用三态门实现

 - N输入的选择器，使用N个三态门
- 对选择信号进行译码以使能对应的三态门进行输出







多路选择器

Multiplexers

更多输入的多路选择器

■ 可使用译码器实现

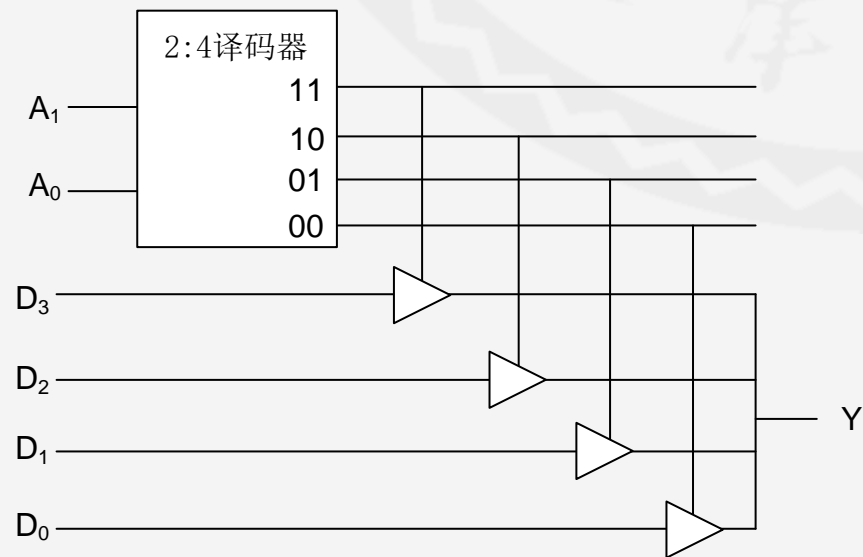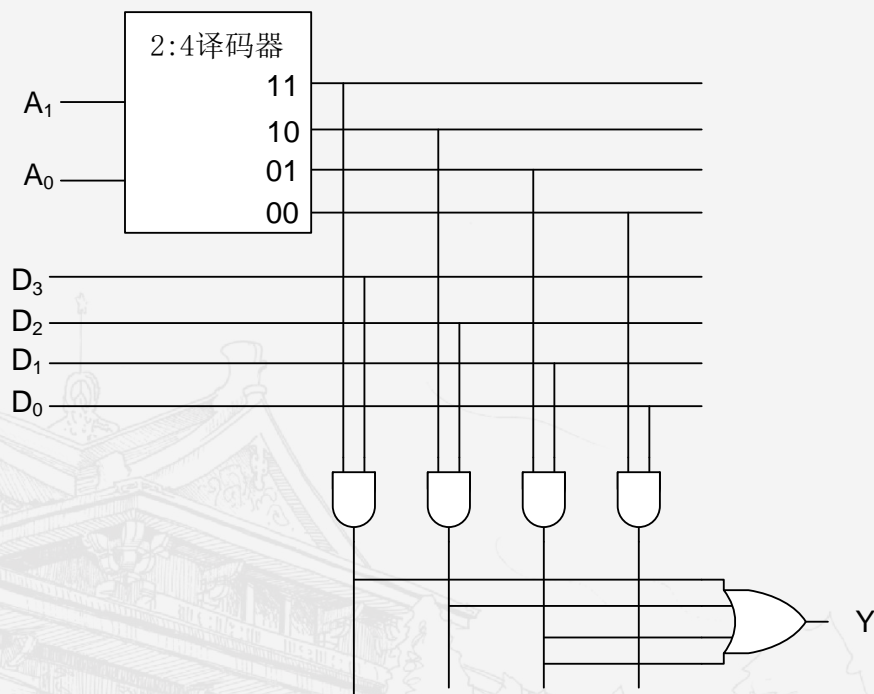




使用多路选择器实现复杂逻辑

- 可以将多路选择器看做一个查找表

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 



组合逻辑模块




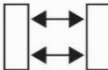
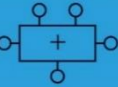

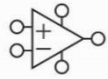

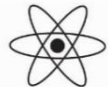
Combinational Building Blocks

① 编码器

② 译码器

③ 多路选择器


④ 算术电路

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	



1位加法器 —— 半加器 (half-adder)

 ■ 半加器 (half-adder) 有两个输入A和B，两个输出S和 C_{out} 。S是A和B之和， C_{out} 为进位。



A	B	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$


$$C_{out} = A \& B$$

■ 如果用1位半加器设计多位加法器，则半加器存在一个问题，即它缺少一个进位输入 C_{in} 来接收前一个半加器的进位输出 C_{out} 。



1位加法器 —— 全加器 (full-adder)

 ■ 全加器 (full-adder) 在半加器的基础之上增加了一个进位输入 C_{in} 。



A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = A \& B + (A \oplus B) \& C_{in}$$




多位加法器 (CPAs)

■ 1个N位加法器将两个N位输入 (A和B) 与一个进位 C_{in} 相加, 产生一个N位结果S和一个输出进位 C_{out} 。因为在N位加法器内部, 1位进位将传播到下一位, 所以这种加法器通常称为**进位传播加法器 (Carry Propagate Adder, CPA)**。

► 行波进位加法器 (慢速)

► 先行进位加法器 (快速)

► 前缀加法器 (更快速)

 


■ 对于高位宽的加法器, 先行进位和前缀更具优势, 但需要消耗更多的硬件资源 (**请大家时刻谨记: 任何工程设计都体现了折中的思想 (Tradoff) !**)。



CPAs —— 行波进位加法器

 - 最简单的CPA就是将N个全加器串联，称为行波进位加法器（ripple-carry adder），每级的 C_{out} 就是下一级的 C_{in} ，则所有进位构成的通路称为**进位链**。



这是一个近似延迟，请问精确延迟是多少？


$$t_{\text{ripple}} = N \cdot t_{\text{FA}}$$

t_{FA} 是全加器的延迟

- 这种加法器最大的缺点：由于进位是一级一级的从低位传输到高位，当N较大时，计算延迟也较大，运算速度较慢，即延迟 t_{ripple} 随位数增加而增加。



CPAs — 行波进位加法器 (cont.)

 



CPAs —— 先行进位加法器

- **先行进位加法器 (Carry-lookahead Adder, CLA)** 是一种**快速**的进位传播加法器。它把加法器分解成若干块，当每块一有进位时就快速确定此块的输出进位。因此，它不需要等待进位通过一块内的所有加法器，而是直接先行通过该块。
- 先考虑每一位（一位）的进位输出如何确定。使用产生（G）和传播（P）两个信号来描述。
 - ▶ 第 i 位**产生**一个进位，如果 A_i 和 B_i 均为“1”，即 $G_i = A_i B_i$;
 - ▶ 第 i 位**传播**一个进位，如果有进位输入，并且 A_i 或 B_i 为“1”，即 $P_i = A_i \oplus B_i$;
 - ▶ 综上定义，加法器第 i 位产生进位输出的表达式为： $C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} = G_i + P_i C_{i-1}$;



CPAs —— 先行进位加法器 (cont.)

- N位加法器按每k位分为一块，可将产生和传播信号的定义扩展至该多位块。假设**每块4位**， $G_{i,j}$ 和 $P_{i,j}$ 表示从第i位到第j位这一块的产生信号和传播信号。

$$\begin{aligned} G_{3:0} &= G_3 + P_3(G_2 + P_2(G_1 + P_1G_0)) & \longrightarrow & G_{i,j} = G_i + P_i(G_{i-1} + P_{i-1}(G_{i-2} + P_{i-2}G_j)) & \longrightarrow & C_i = G_{i,j} + P_{i,j}C_j \\ P_{3:0} &= P_3P_2P_1P_0 & & P_{i,j} = P_iP_{i-1}P_{i-2}P_j & & \end{aligned}$$



- 结论：**所有的G和P都可并行的计算得到**，只要某一块获得了上一级的进位就可以快速确定它的输出进位，块间进位的生成速度大幅提升。块内进位如下所示，可见**块内部分和**也可并行计算。

$$C_0 = G_0 + P_0C_{in}$$

$$C_1 = G_1 + P_1C_0 = G_1 + P_1(G_0 + P_0C_{in}) = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_{in}$$

$$C_2 = G_2 + P_2C_1 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_{in}$$

CPAs —— 先行进位加法器 (cont.)

  

N位先行进位加法器，按k位分块，其延迟为：

$$t_{CLA} = t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1)t_{AND_OR} + kt_{FA}$$

t_{pg} : 产生所有 P_i 和 G_i 的延迟 (单个AND或OR门)

t_{pg_block} : 产生所有 $P_{i:j}$ 和 $G_{i:j}$ 的延迟


t_{AND_OR} : 连通 (从 C_{in} 到 C_{out}) 所有k位CLA最后与门/或门的延迟



算术电路

Arithmetic circuits
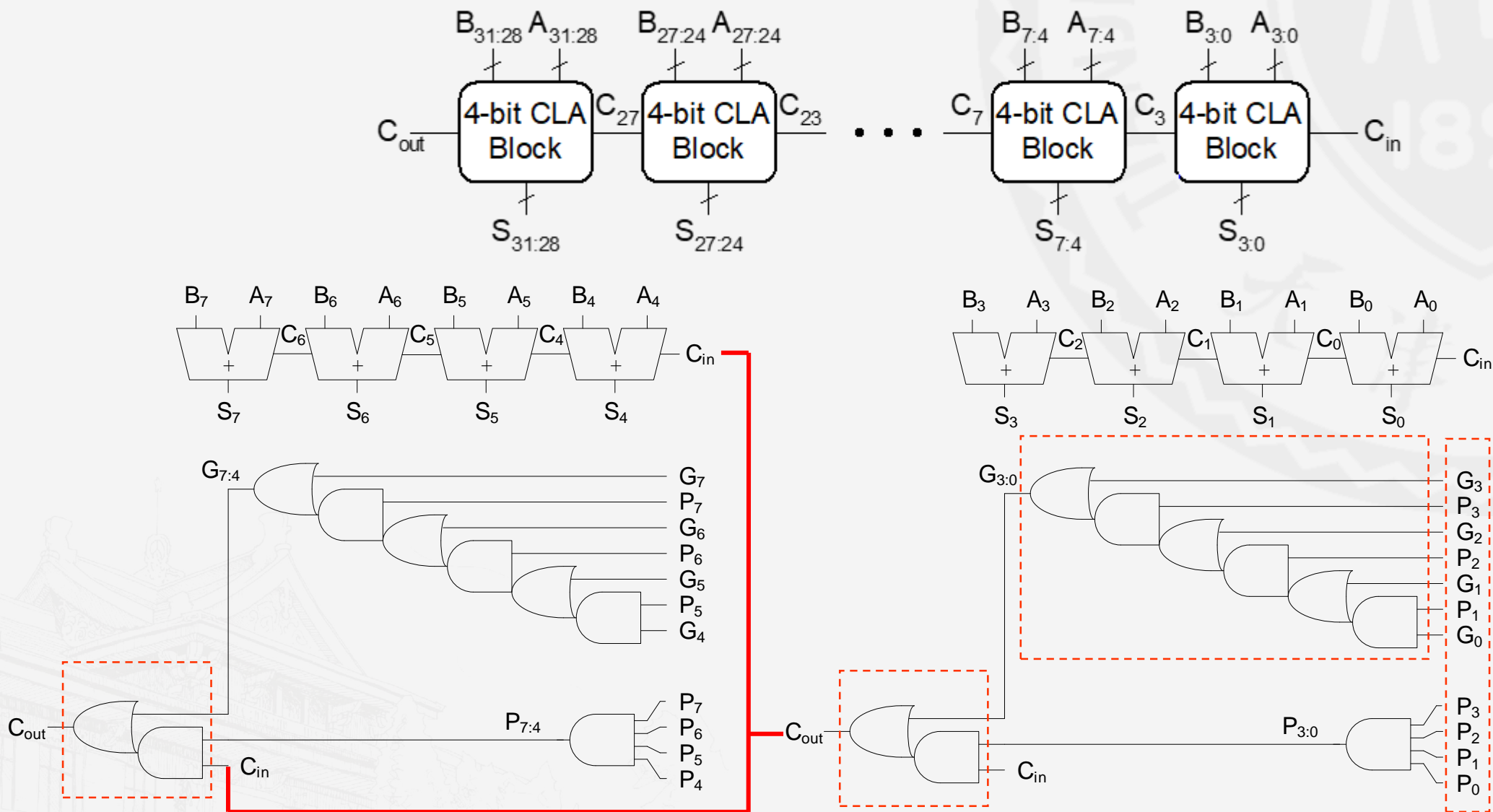
$$t_{CLA} = t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1)t_{AND_OR} + kt_{FA}$$





加法器的延迟比较

- 对于32位行波进位加法器和4位块组成的32位先行进位加法器的延迟。假设每个两输入门电路的延迟为100ps，全加器的延迟是300ps。


32位行波进位加法器的传播延迟： $t_{\text{tripple}} = N t_{\text{FA}} = 32 \times 300\text{ps} = 9.6\text{ns}$

32位先行进位加法器的传播延迟： $t_{\text{CLA}} = t_{\text{pg}} + t_{\text{pg_block}} + (N/k - 1)t_{\text{AND_OR}} + kt_{\text{FA}}$
 $= (100 + 600 + 7 \times 200 + 4 \times 300) \text{ps}$
 $= 3.3\text{ns}$




减法器

 - 补码的减法可以表示为“ $[A - B]_{\text{补}} = [A + (-B)]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + \overline{[B]_{\text{补}}} + 1$ ”，由此可见，减法器可以由加法器进行实现。



符号

 


实现



减法器 (cont.)

 - 在计算机中所有的数据都用补码表示，因此实际计算机中是没有减法器的，加法和减法都通过加法器实现，如下所示






比较器


■ 比较器是判断两个N位二进制数A和B是否相等，或者一个比另一个大还是小。常见有两种类型：

- ▶ 相等比较器，产生一个输出，表示A是否等于B ($A == B$)。
- ▶ 数值比较器，产生一个或多个输出，表示A和B的关系 ($>$, $<$ 等)。


Symbol

 

Implementation

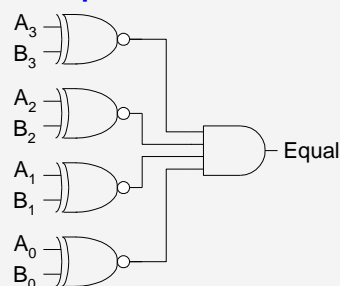

相等比较器

 


符号位

数值比较器




算术逻辑单元

 ■ 算术逻辑单元 (Arithmetic and Logical Unit, ALU) 将多种算术和逻辑运算组合到一个单元模块中。典型的ALU可以执行加法、减法、量值比较、逻辑运算等。ALU是大多数计算机的核心。



SLT (小于则置位) 操作, 当 $A < B$ 时, $Y = 1$; 否则 $Y = 0$.

$F_{2:0}$	功能
000	$A \& B$
001	$A B$
010	$A + B$
011	not used
100	$A \& \sim B$
101	$A \sim B$
110	$A - B$
111	SLT

 



移位器和循环移位器

■ 逻辑移位器：将数据向左（LSL）或向右（LSR）移动指定位数，空出的位置补“0”。

$$11001 \gg 2 = 00110$$

$$11001 \ll 2 = 00100$$

■ 算术移位器：算术左移（ASL）和LSL相同，算术右移（ASR）时使用原数据的最高位填充空位。

$$11001 \gg 2 = 11110$$

$$11001 \ll 2 = 00100$$

■ 循环移位器：循环移动数据，从一端移走位重新填充到另一端的空位上。



$$11001 \text{ ROR } 2 = 01110$$

$$11001 \text{ ROL } 2 = 00111$$



移位器和循环移位器 (cont.)

■ N位移位器可以用N个N:1多路选择器构成。

  



乘法器

■ **无符号二进制数**的乘法和十进制的乘法很相似，可通过移位和加法实现。

Decimal

$$\begin{array}{r} 230 \\ \times 42 \\ \hline 460 \\ + 920 \\ \hline 9660 \end{array}$$

$$230 \times 42 = 9660$$

Binary

multiplicand	0101
multiplier	x 0111
partial products	0101 0101 0101 + 0000
result	0100011

$$5 \times 7 = 35$$


有符号二进制
数的乘法应如
何计算？

■ **两个N位二进制数相乘，产生一个2N位的结果**，其部分积要么是被乘数，要么全部是“0”。1位二进制数乘法相当于AND运算，所以可以使用AND门电路产生部分积。



无符号二进制数乘法器

■ 无符号二进制数的乘法和十进制的乘法很相似，可通过移位和加法实现。

 

$$\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \hline P_7 P_6 P_5 P_4 P_3 P_2 P_1 P_0 \end{array}$$

